



# 2024

西安交通大学 信通学院

## 电子技术实验2

张翠翠

[zhangcuicui@mail.xjtu.edu.cn](mailto:zhangcuicui@mail.xjtu.edu.cn)

### 8 数字钟



# C 目录

## CONTENTS

忠 果 敦 精  
恕 毅 笃 勤  
任 力 励 求  
事 行 志 学

01

总结

02

实验内容：数字钟

03

实验报告要求



# Part 01

## 总结



# 课程安排 | Plan for Course





西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4

序号	实验内容	周次	考核内容和方式	分类
1	仪器的基础使用	5	实验室里学生操作仪器	仪器基础
2	竞争与险象的分析与观测	7	搭建电路观测竞争与险象	组合逻辑电路设计
3	译码器电路设计与应用	8	Quartus 图形化编程 3-8译码器	
4	Verilog语法基础	9	Quartus 程序设计, If 语句	EDA工具和硬件描述语言
5	七段数码管	11	Case语句 管脚分配和下载	
6	计数器设计与应用	12	计数器和分频器实现秒计数	时序逻辑电路设计
7	时序逻辑电路设计	13	任意模值计数器,动态扫描数码管	
8	数字系统设计	14	数字钟	数字系统



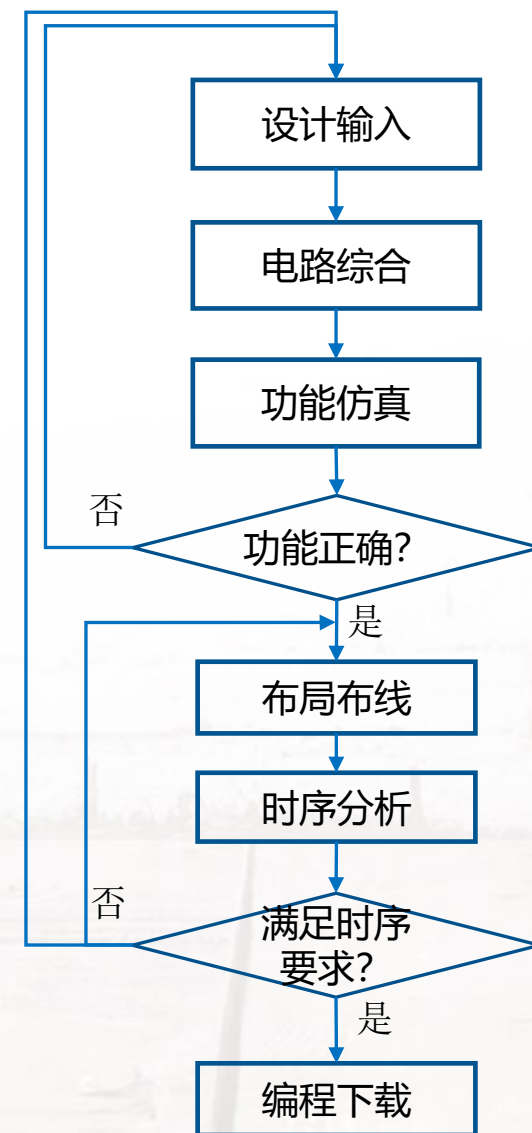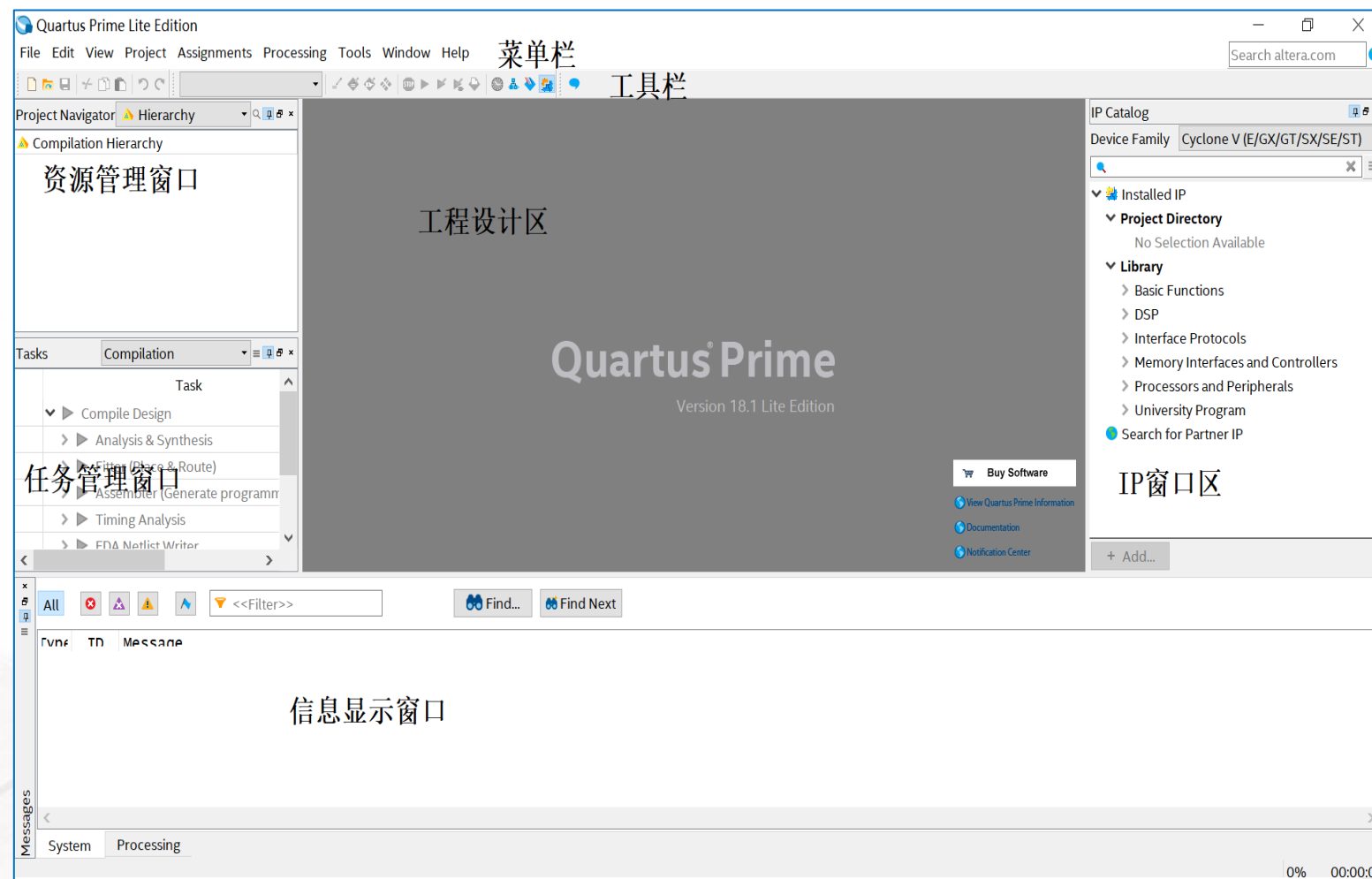- Quartus Prime使用
- Verilog语言
- 实验箱
- 仪器使用





- 常见问题

- 1.如何打开工程，而不是打开一个文件
- 2.更换芯片
- 3.更换顶层实体
- 4.关掉了某些窗口不知如何打开
- 5.仿真工具设置
- 6.仿真Endtime设置

✓ 将设计综合为电路网表、生成适配于可编程器件的电路配置的文件（pof）、下载到芯片中固化芯片内部的电路，从而使芯片表现出我们想要的数字电路的功能



## ● 电路单元module

模块定义 端口定义 内部逻辑实现

## ● 数据类型

常数: 4' b0010 == 4' h2 == 4' d2

线网wire: assign

寄存器reg: 在过程块 (always) 里赋值

## ● Verilog操作符

&& ||、 & |、 >= <=、 {2' b00, 2' b11}

## ● 过程块和过程赋值

always @ (\*)


always @ (posedge clk)

## ● 条件语句——if语句 和 case语句

## ● 常见问题

 1. 一定要和C的顺序执行区别理解
2. 硬件描述语言 综合后是电路模块
3. 线网型变量用assign赋值
4. 寄存器型变量在过程块中赋值
5. 一个变量在一个过程块里驱动, 用多条分支语句尽量涵盖完所有的情况
6. 运算和赋值时, 注意位宽的匹配
7. 不要用过多的条件嵌套语句 会影响电路的速度
8. 注意缩进和多写注释









# 1.3
  
## 实验箱

CPLD型号: 5M160ZE64C5N


5M: MAX V 系列的命名  
160Z: 含有的逻辑单元的多少, 即容量大小  
E: 封装类型  
64: 管脚数目  
C: 工作温度  
4: 速度等级  
N: 多功能后缀, N表示无铅封装





编号	名称	和5M160E64C8N的管脚连接	说明
1	USB Blaster	TMS: PIN 14   TDI: PIN 15 TCK: PIN 16   TDO: PIN 17	板载USB Blaster编程器。 通过JTAG管脚和CPLD器件相连,通过JTAG协议配置CPLD器件。
2	<b>5M160E64C5N</b>		CPLD器件
3	8个LED灯	LED7: PIN 48   LED6: PIN 47 LED5: PIN 46   LED4: PIN 45 LED3: PIN 44   LED2: PIN 43 LED1: PIN 38   LED0: PIN 37	3.3V电平标准。 控制信号为高时, 点亮。
4	2个按键	Key0: PIN 35 key1: PIN 36	3.3V电平标准。 按下时输出低电平, 松开时输出高电平。
5	USB-UART串口	RXD: PIN 42 TXD: PIN 40	3.3V电平标准 RXD: 信号输入到基础板 TXD: 信号从基础板输出
6	4位拨码开关	SW0: PIN 31   SW1: PIN 32 SW2: PIN 33   SW3: PIN 34	3.3V电平标准 拨向左输出为高电平 拨向右输出为低电平
7	P6: 通用IO	见图所示	3.3V电平标准
8	P4: 通用IO	见图所示	3.3V电平标准



 




# Part 02

## 数字钟




1. BDF实现
2. Verilog实现
3. BDF+Verilog
4. 自顶向下、自底向上


**注意：优化设计 保证有限的资源下能够放下你的电路！**

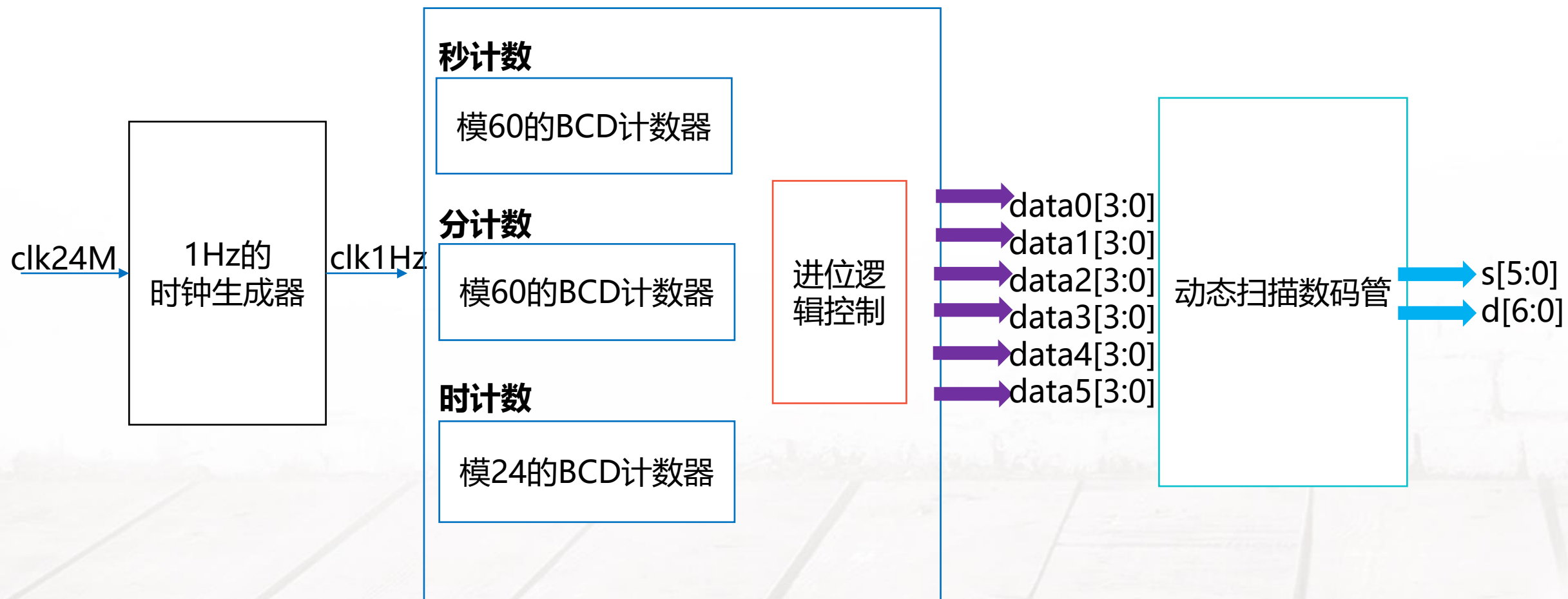



## 动态扫描数码管

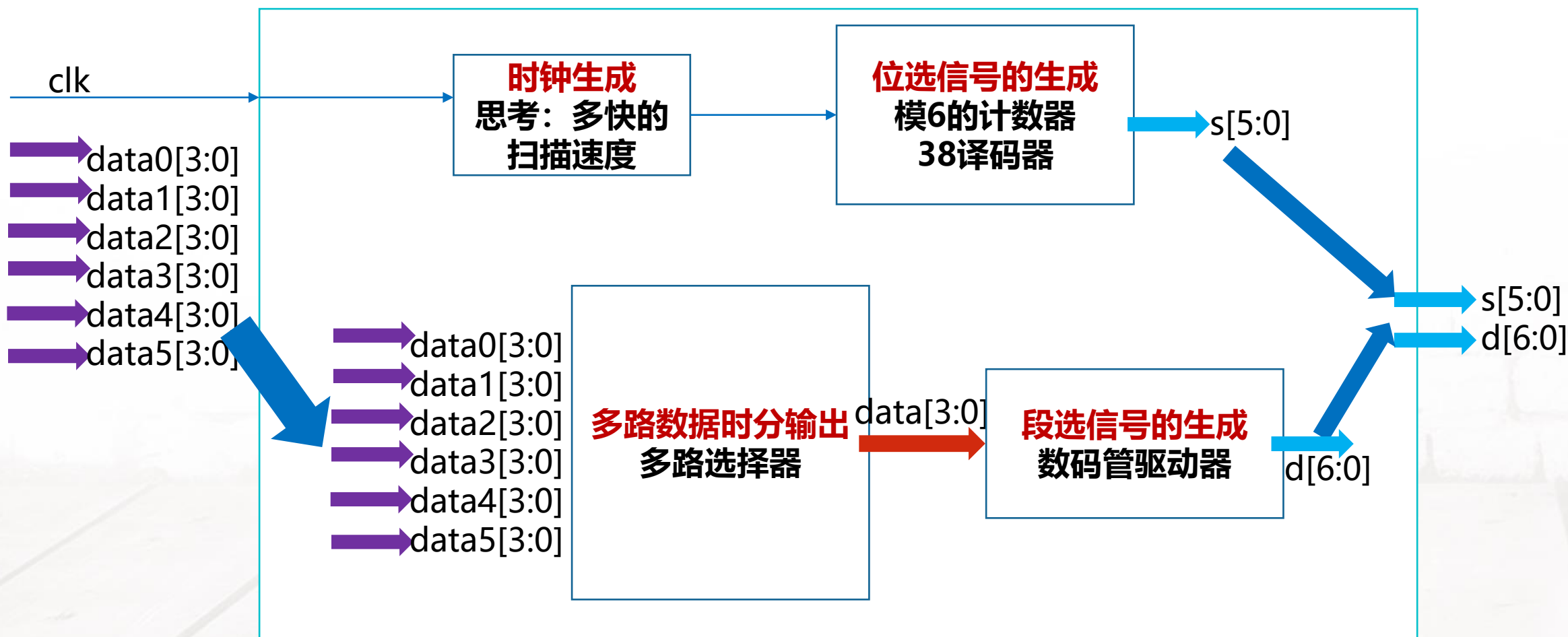



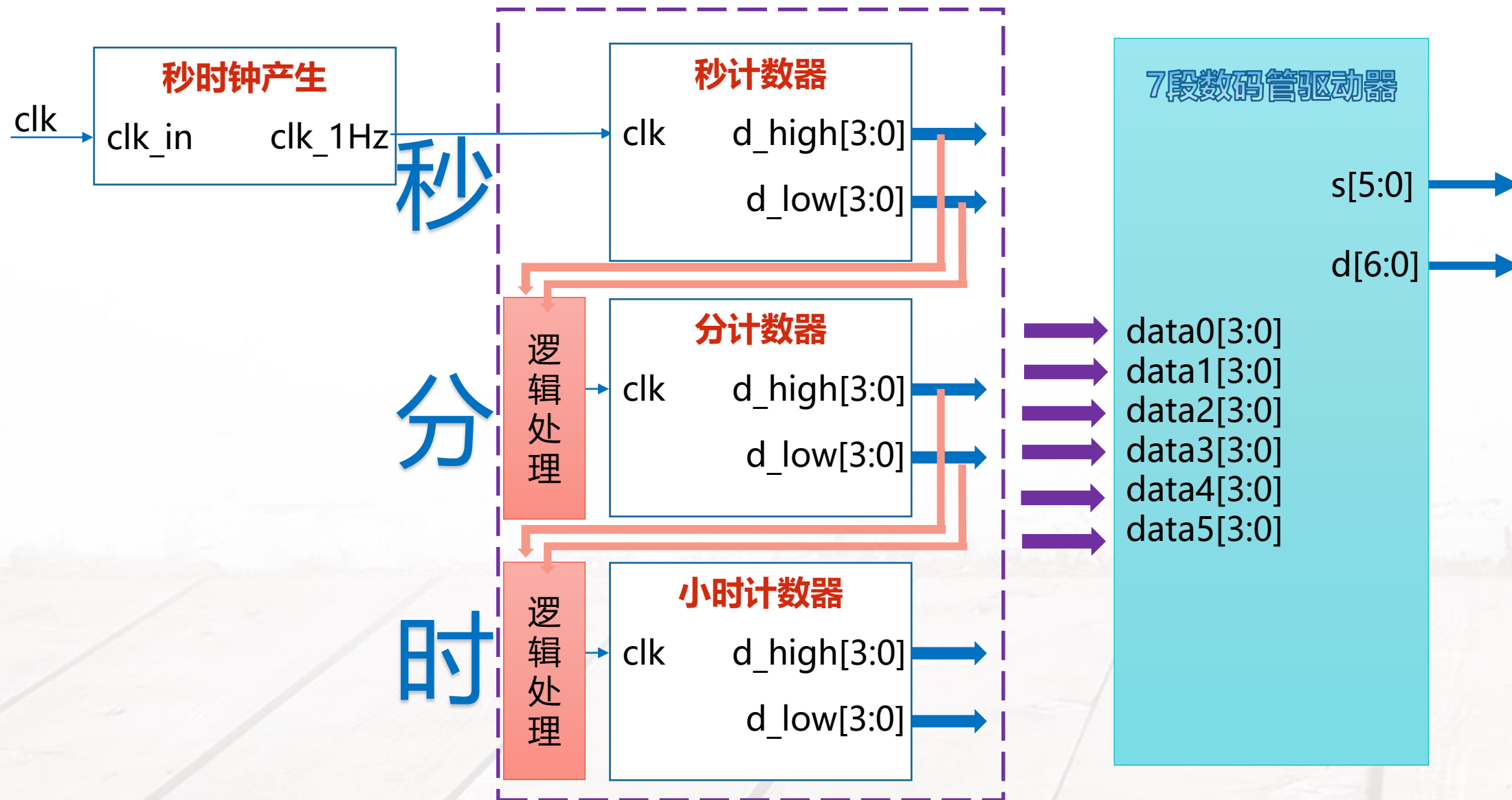

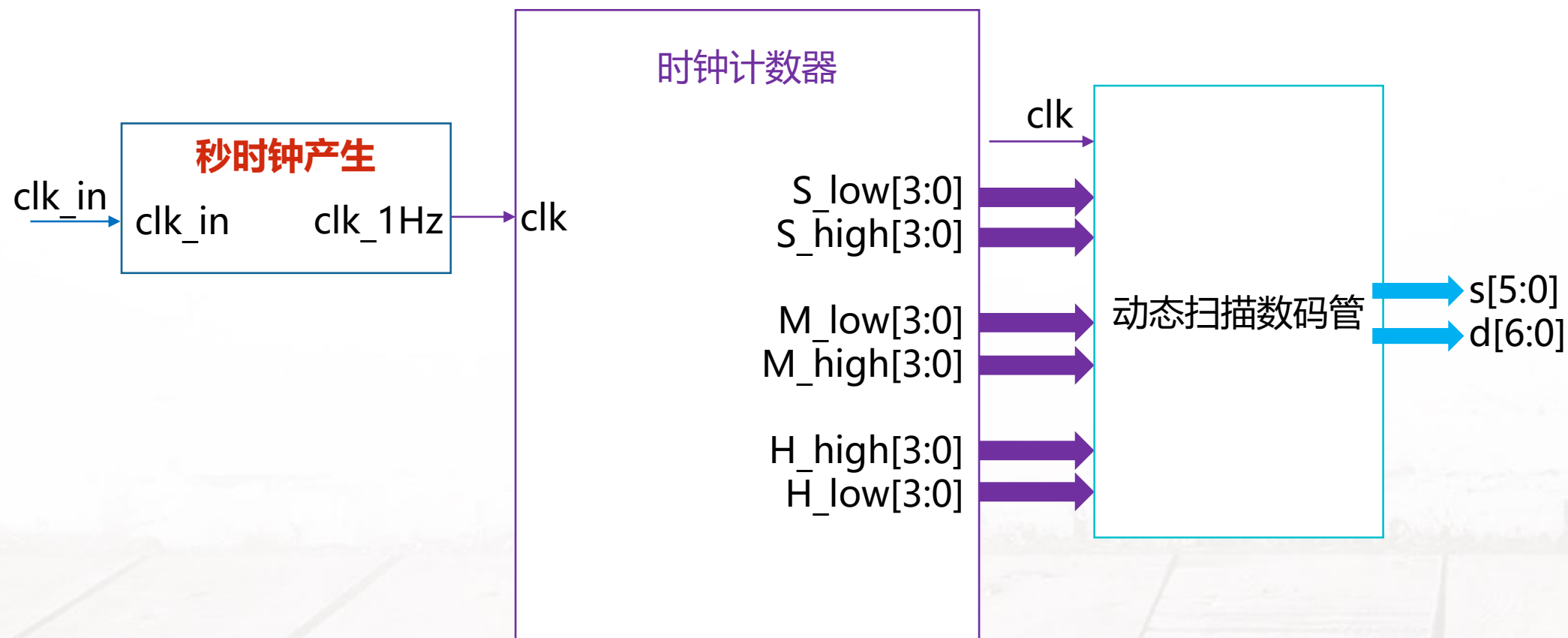

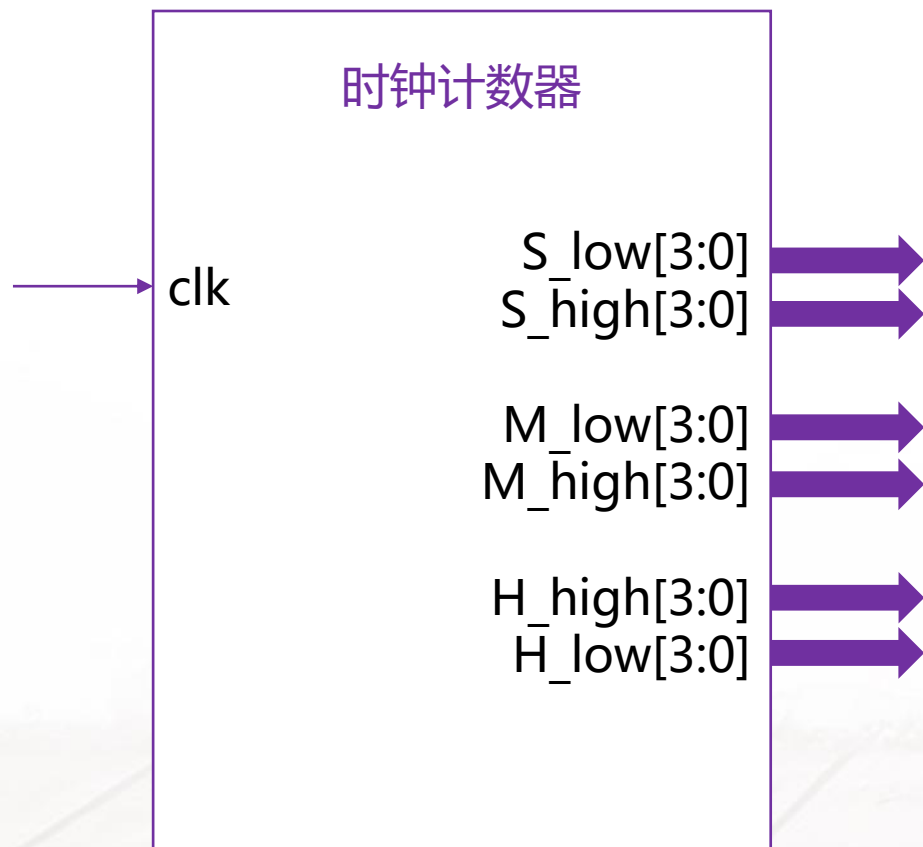

```
1 module shuzizhong(  
2     input clk,  
3  
4     output reg [3:0] s_low,  
5     output reg [3:0] s_high,  
6     output reg [3:0] m_low,  
7     output reg [3:0] m_high,  
8     output reg [3:0] h_low,  
9     output reg [3:0] h_high  
10 );  
11  
12 always @(posedge clk) begin  
13     if(s_low == 4'd9) begin  
14         s_low <= 4'd0;  
15     end  
16     else begin  
17         s_low <= s_low + 4'd1;  
18     end  
19 end  
20 always @(posedge clk) begin  
21     if((s_low == 4'd9) && (s_high < 4'd5)) begin  
22         s_high <= s_high + 4'd1;  
23     end  
24     else if((s_low == 4'd9) && (s_high == 4'd5)) begin  
25         s_high <= 4'd0;  
26     end  
27     else begin  
28         s_high <= s_high;  
29     end  
30 end  
31 /*  
32 仿照以上例句，继续完成分钟和小时的计数输出  
33 */  
34 endmodule
```



1. 新建工程lab8;
2. 采用自顶向下或自底向上的设计方法, 使用BDF或Verilog或者两者相结合完成数字钟的设计;
3. 对设计的各模块进行仿真;
4. 分配管脚, 全编译;
5. 下载验证。

注意: 尽量优化, 使得资源不超出芯片的资源

可以更改芯片型号为**EP4CE15F17C8N**, 仅作仿真



# Part 03

## 实验报告要求

- 实验内容
- 电路设计
- 实验过程
- 实验结果



## ◆ 实验报告应至少包含

1. 实验内容
2. 实验原理
3. 实验过程
4. 实验结果
5. 总结

实验报告模板 →

### 电子技术实验 2 实验报告

学号:

班级:

姓名:

#### 8 数字系统设计

##### 一 题目描述

描述要实现的题目和设计目标

##### 二 实验原理

按照自顶向下或自底向上的设计思路，描述整个设计原理。

如果是自底向上，先描述各模块具体设计、再描述各模块如何组装成完整的系统

如果是自顶向下，先描述整个设计的方案和系统的模块划分、再描述各模块的具体电路设计原理

##### 三 实验过程

实验中的过程记录，特别要注意设计文件 和 管脚分配的截图或说明。

##### 四 实验结果

包括仿真结果和下载验证结果

##### 五 总结

1. 描述数字系统的设计方法
2. 本次实验中遇到的问题及解决方法
3. 这门实验课程的学习体验和建议